



### DESIGN CALCULATION:

Pre Emphasis,  $F_c = \frac{1}{2\pi \left(\frac{L}{R}\right)}$   $R = 10 \text{ k}\Omega$   
 $f_c = 2.1 \text{ kHz}$

$$2.1 \times 10^3 = \frac{10 \times 10^3}{2\pi \times L}$$

$$L = \frac{10 \times 10^3}{2 \times 2.1 \times \pi \times 10^3}$$

$$L = 0.75 \text{ H}$$

De Emphasis:  $A = 75 \text{ k}\Omega$ ,  $f_c = 2.1 \text{ kHz}$


$$F_c = \frac{1}{2\pi AC}$$

$$C = \frac{1}{2\pi A f_c}$$

$$= \frac{1}{2 \times \pi \times 2.1 \times 75 \times 10^6}$$

$$C = 1 \text{ nF}$$

MODEL GRAPH :

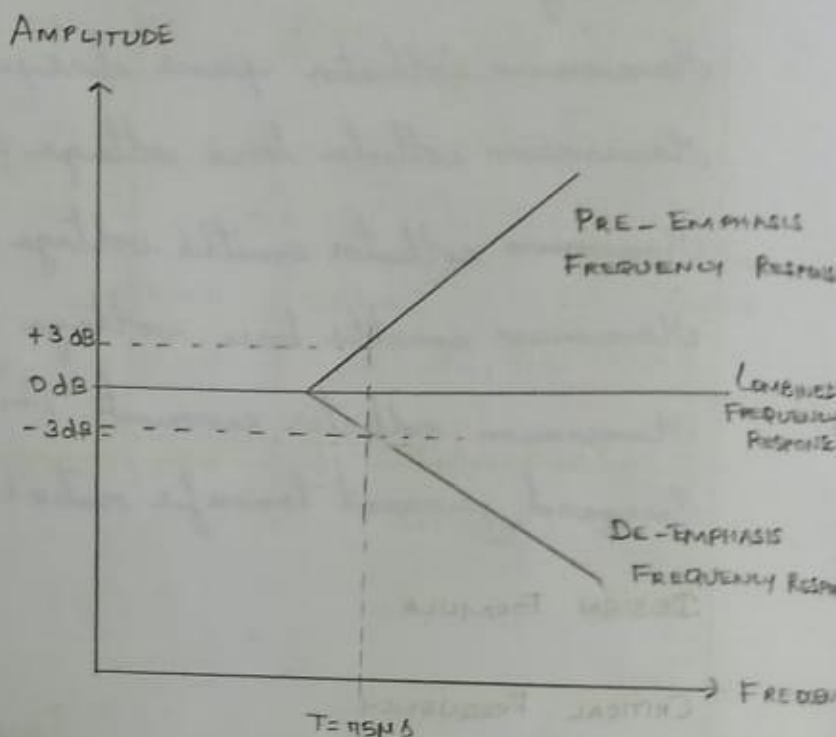


$$f = \frac{1}{T} = 2.723\text{KHz}$$

COMBINED FREQUENCY RESPONSE :

## CIRCUIT DIAGRAM:

### PRE - EMPHASIS:

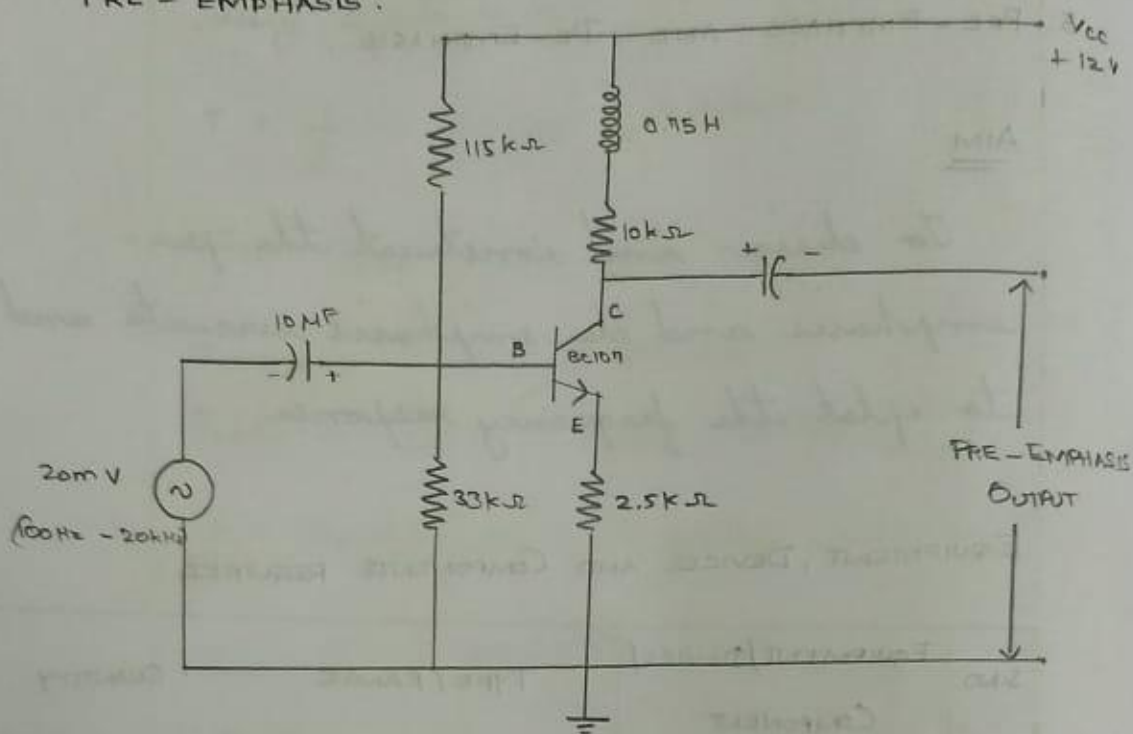

### DE - EMPHASIS:

