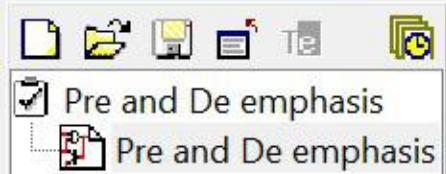




Design Toolbox




Pre and De emphasis
Pre and De emphasis



Hierarchy Visibility Proj


SPICE Netlist Viewer (ou

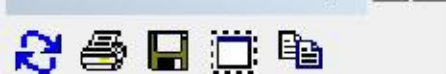

< >

Pre and De emphasis

Bode Plotter-XBP2

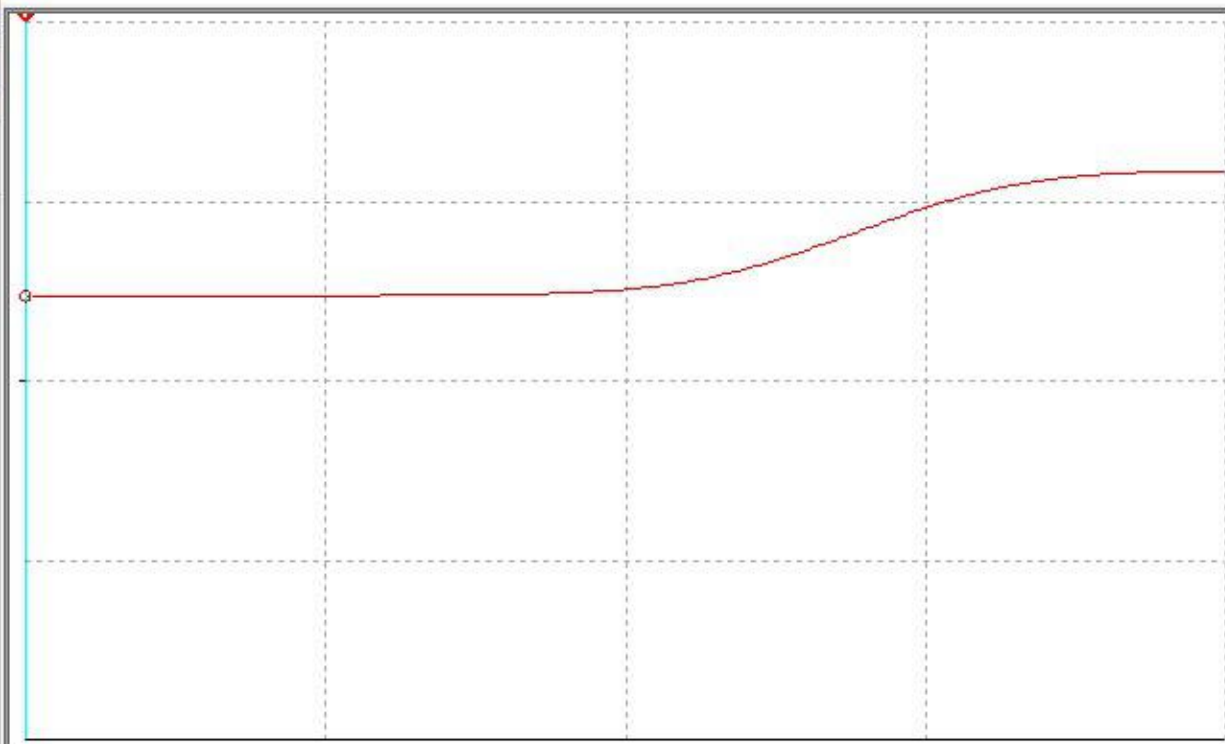

10 Hz

11.859 dB



Mode

Magnitude

Phase

Horizontal

Log

Lin

Vertical

Log

Lin

F

100

kHz

F

50

dB

I

10

Hz

I

-50

dB

Controls

Reverse

Save

Set...

+

In


-

+

Out

-

Bode Plotter-XBP1

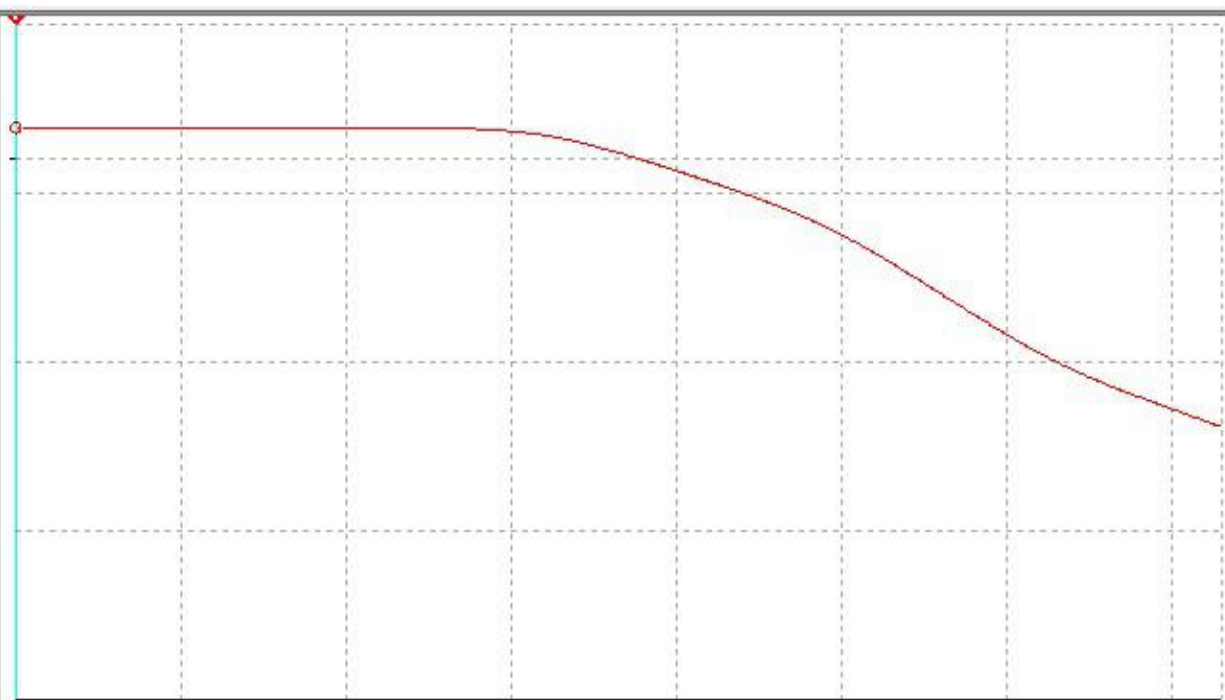

10 Hz

11.859 dB



Mode

Magnitude

Phase

Horizontal

Log

Lin

Vertical

Log

Lin

F

200

MHz

F

50

dB

I

10

Hz

I

-200

dB

Controls

Reverse

Save

Set...

+


In

-


+

Out

-

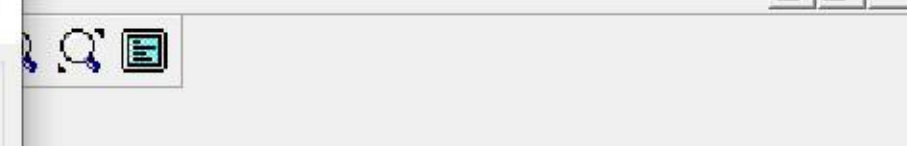

12 13 14 15 16 17

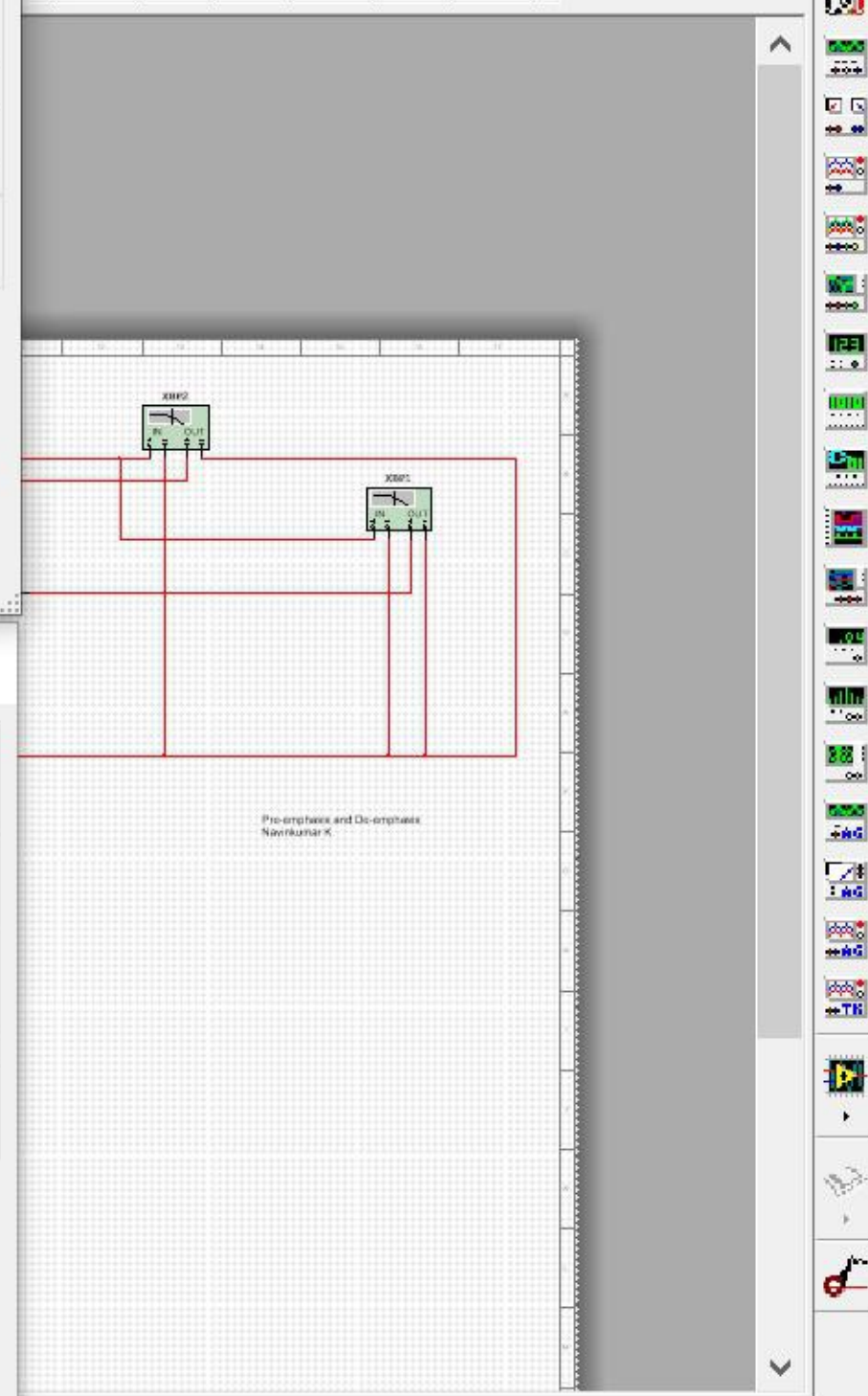

DESIGN CALCULATION:

Pre Emphasis, $F_c = \frac{1}{2\pi \left(\frac{L}{R}\right)}$ $R = 10 \text{ k}\Omega$
 $f_c = 2.1 \text{ kHz}$

$$2.1 \times 10^3 = \frac{10 \times 10^3}{2\pi \times L}$$

$$L = \frac{10 \times 10^3}{2 \times 2.1 \times \pi \times 10^3}$$

$$L = 0.75 \text{ H}$$

De Emphasis: $A = 75 \text{ k}\Omega$, $f_c = 2.1 \text{ kHz}$

$$F_c = \frac{1}{2\pi AC}$$



$$C = \frac{1}{2\pi A f_c}$$

$$= \frac{1}{2 \times \pi \times 2.1 \times 75 \times 10^6}$$

$$C = 1 \text{ nF}$$




Design Toolbox

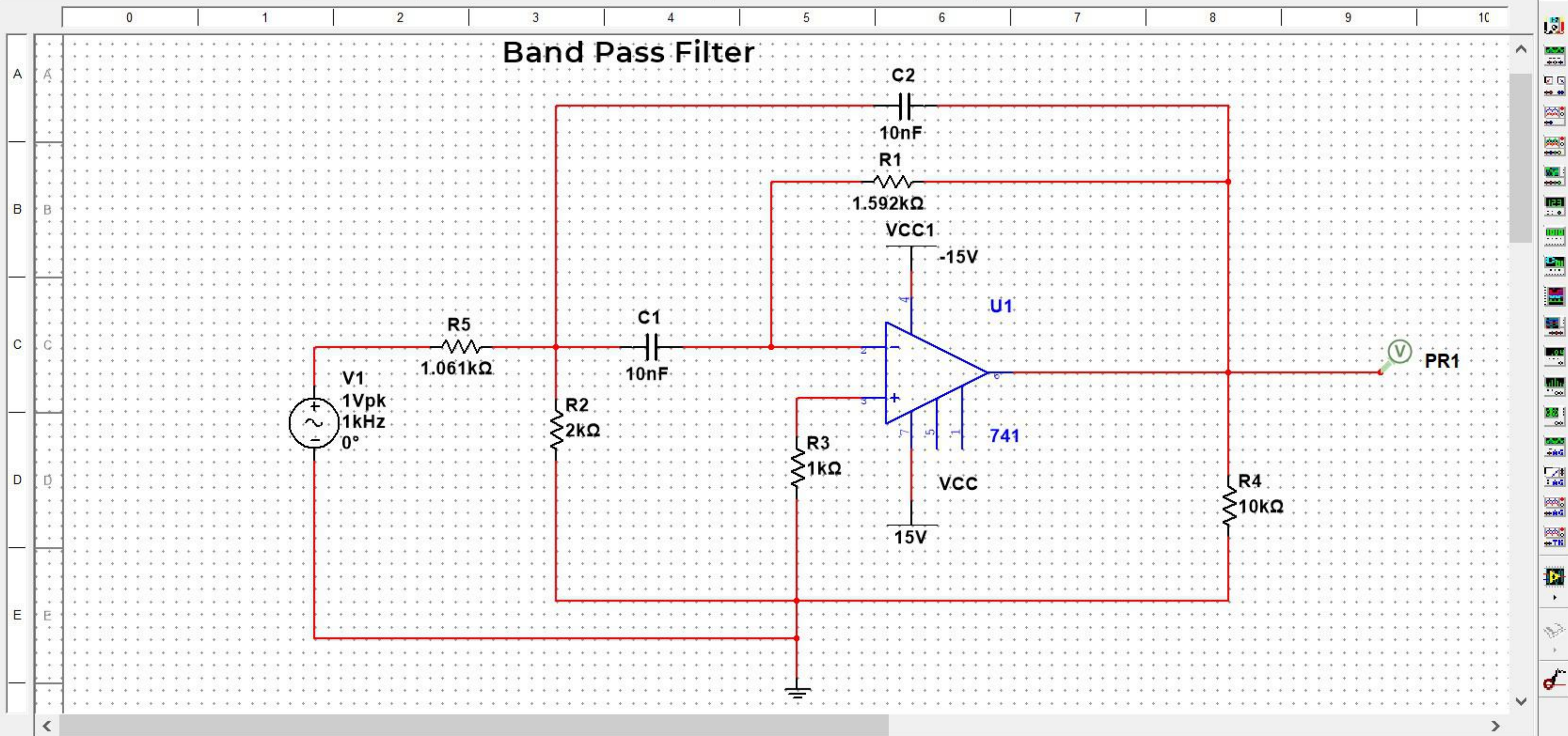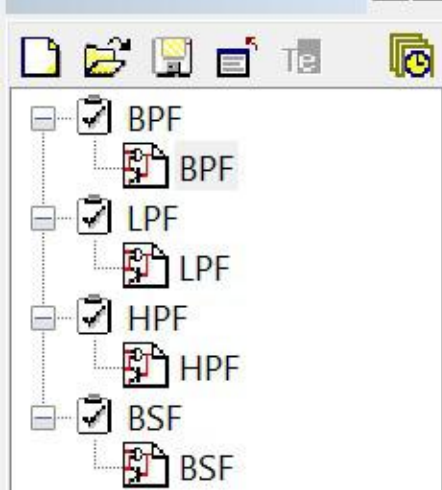


Hierarchy Visibility Proj BPF * LPF * HPF * BSF

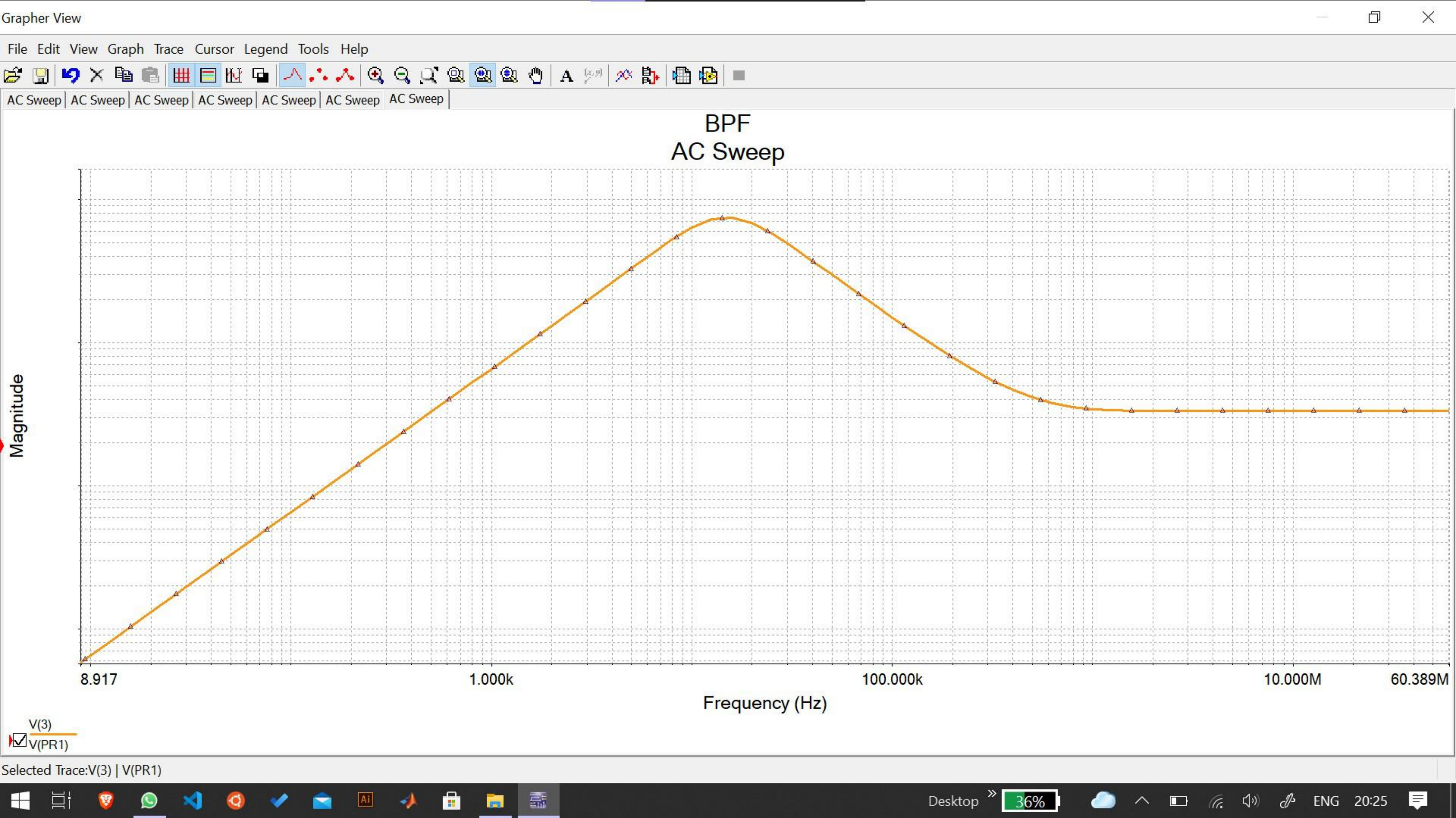Results New Components Copper Layers Simulation




CIRCUIT DIAGRAM:

PRE - EMPHASIS:

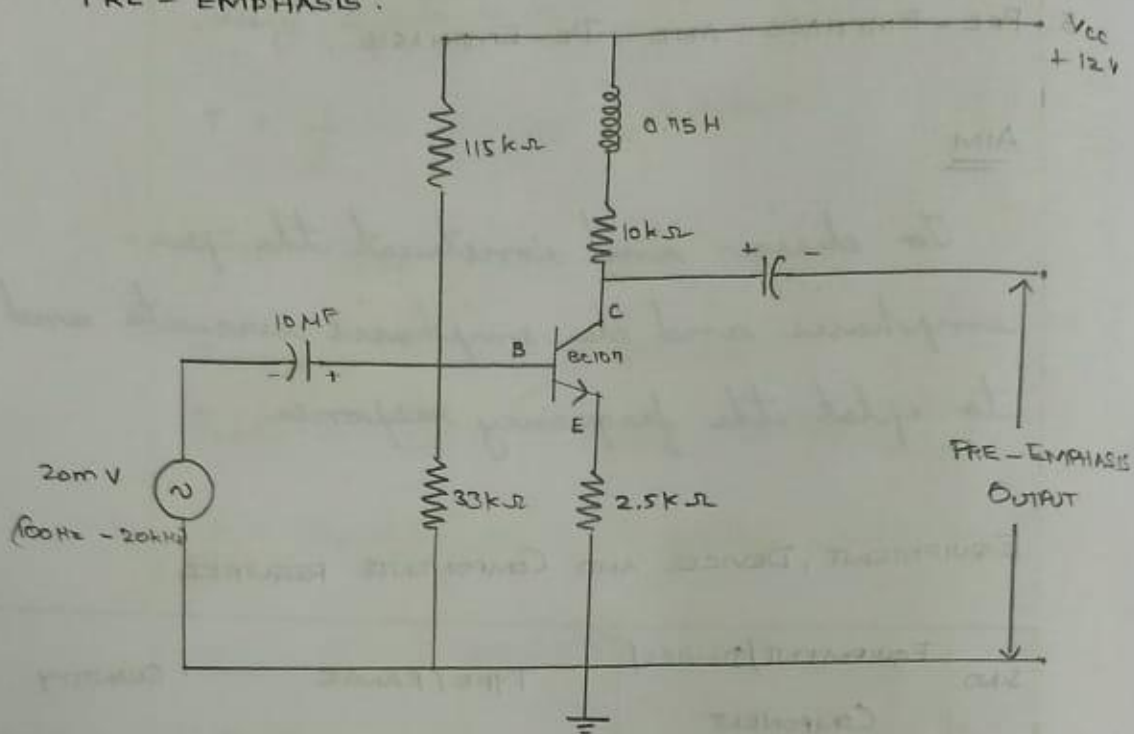


DE - EMPHASIS:

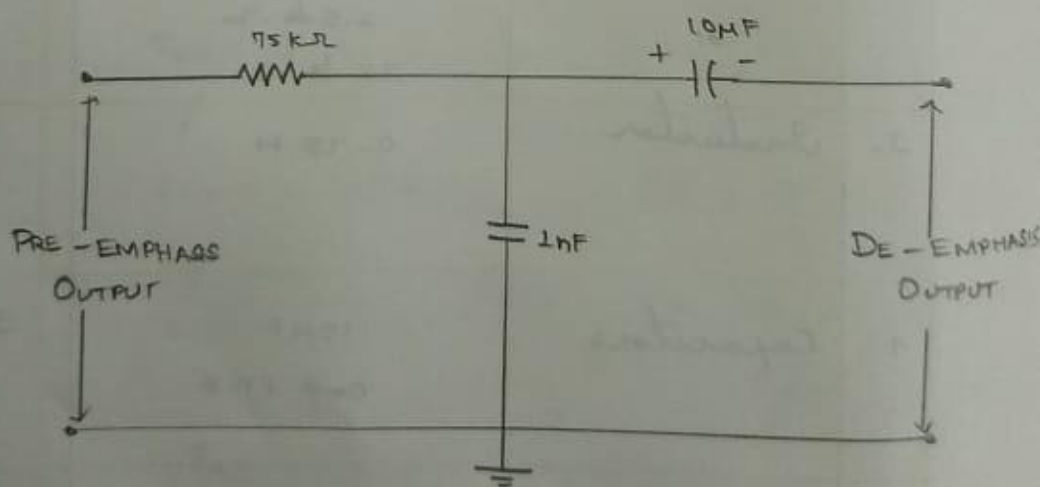



Design Toolbox

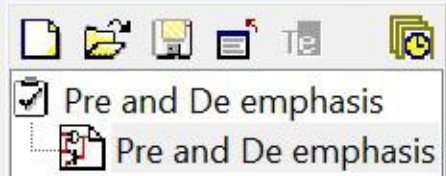

Pre and De emphasis
Pre and De emphasis



Hierarchy Visibility Proj

SPICE Netlist Viewer (ou




< >

Pre and De emphasis

Results New Components Copper Layers Simulation

Bode Plotter-XBP2

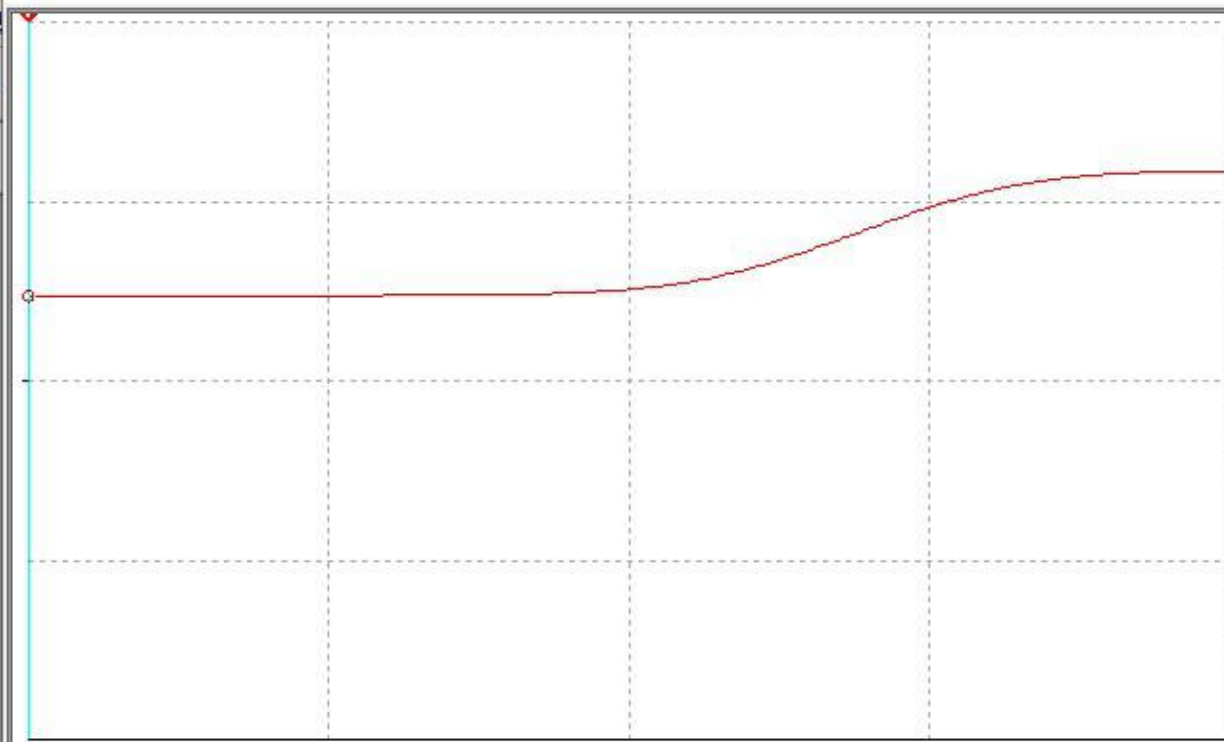

10 Hz 11.859 dB

Mode

Magnitude

Phase

Horizontal

Log

Lin

Vertical

Log

Lin

F 100 kHz

I 10 Hz

F 50 dB

I -50 dB

Controls


Reverse

Save

Set...

+ In - + Out -

Bode Plotter-XBP1

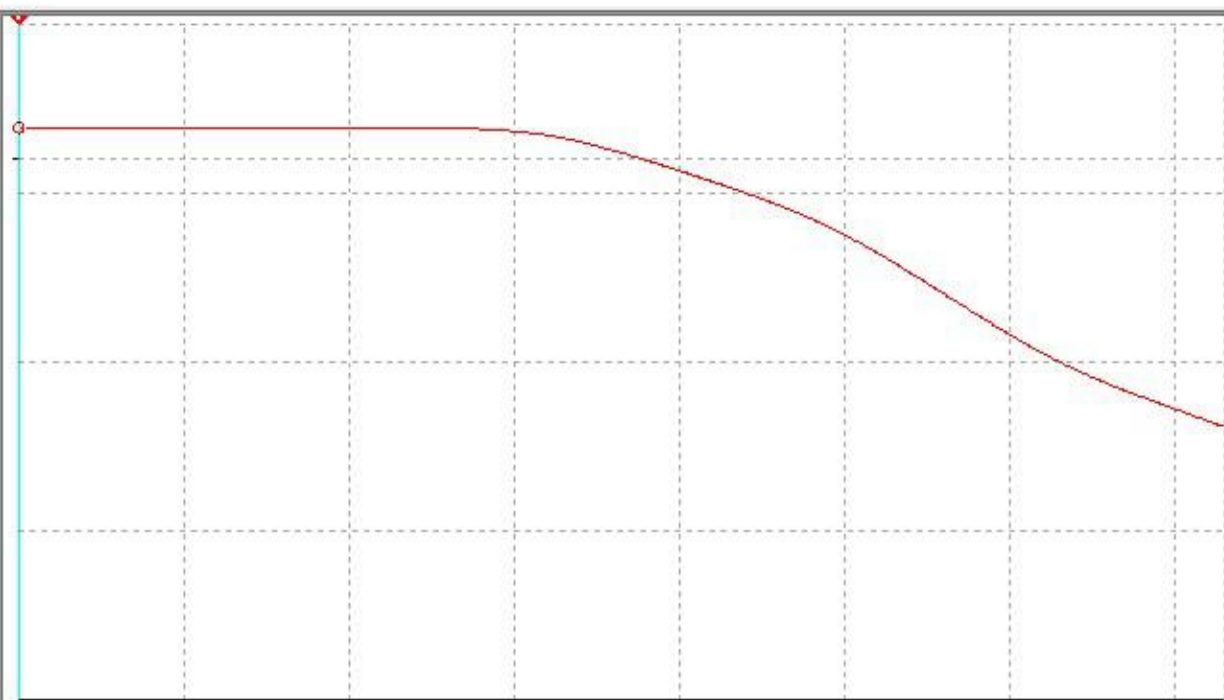

10 Hz 11.859 dB

Mode

Magnitude

Phase

Horizontal

Log

Lin

Vertical

Log

Lin

F 200 MHz

I 10 Hz

F 50 dB

I -200 dB


Controls

Reverse

Save

Set...

+ In - + Out -

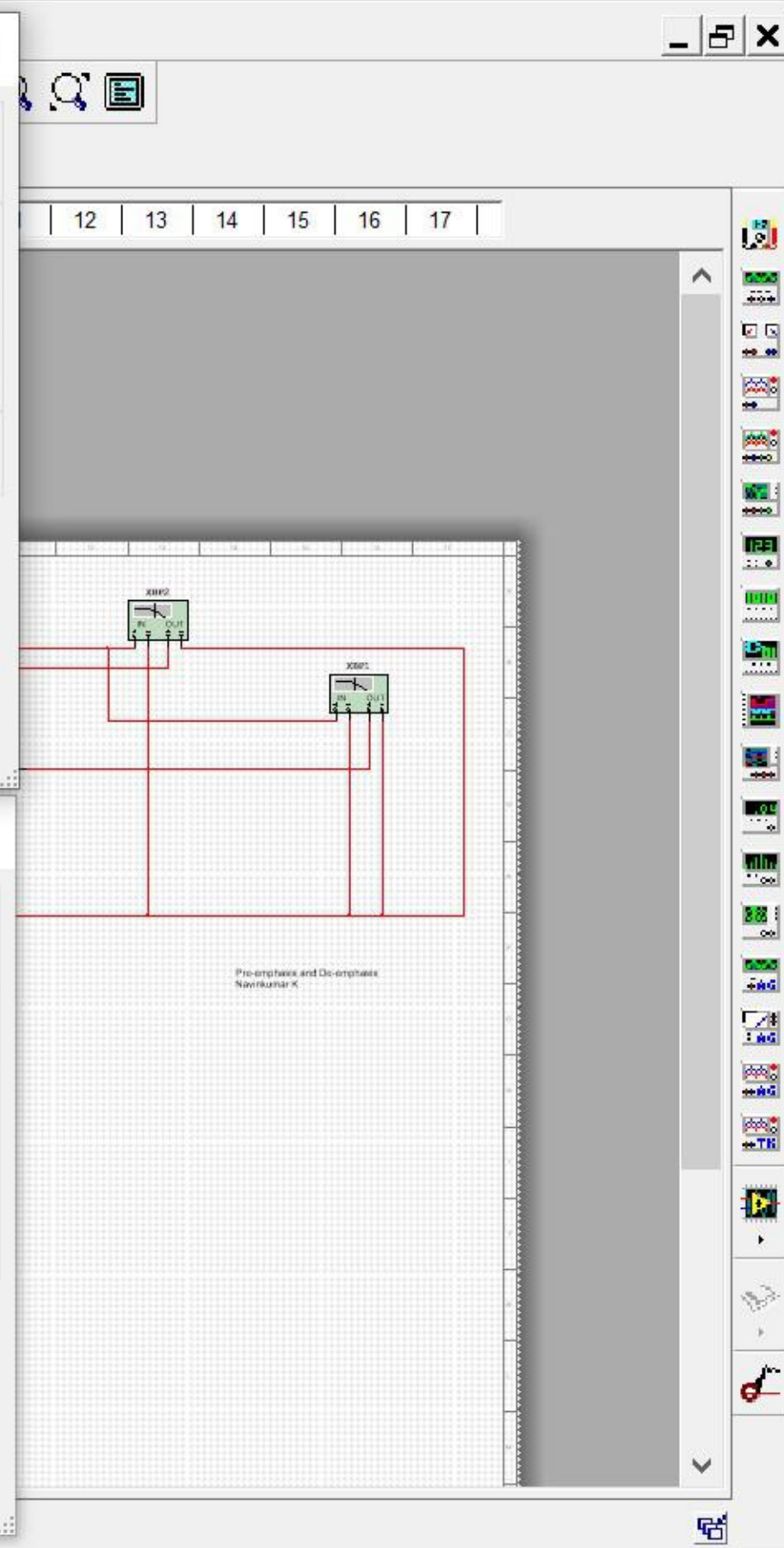

SPECIFICATIONS:

Type Designator : BC107

Material of transistor : Si

Polarity : NPN

Maximum collector power dissipation (P_c), W: 0.3

Maximum collector base voltage $|V_{cb}|$, V: 50

Maximum collector emitter voltage $|V_{ce}|$, V: 45

Maximum emitter base voltage $|V_{eb}|$, V: 6

Maximum collector current $|I_{cmax}|$, A: 0.1

Forward current transfer ratio (h_{FE}), min: 110

DESIGN FORMULA:

CRITICAL FREQUENCY:

Pre Emphasis :
$$F_c = \frac{1}{2\pi \left(\frac{L}{R} \right)}$$

De Emphasis :
$$F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

